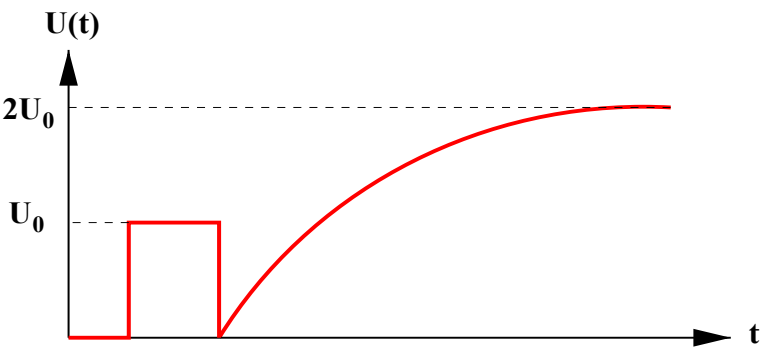
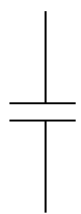
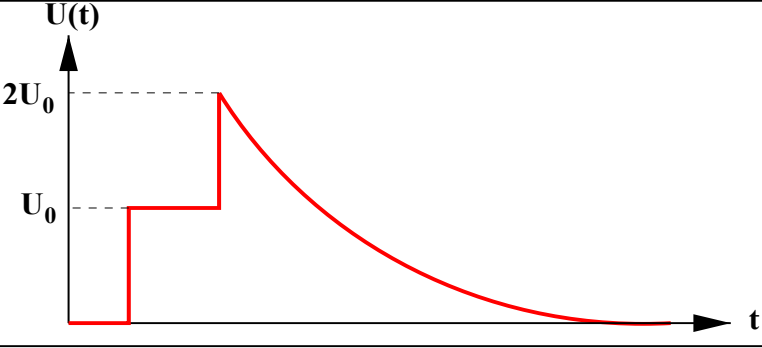

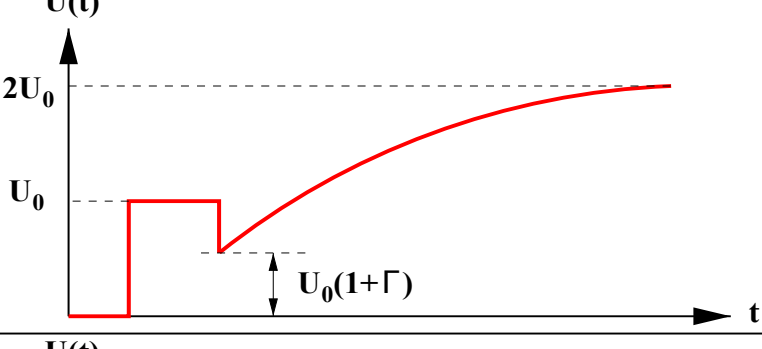
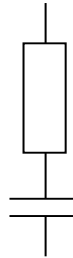
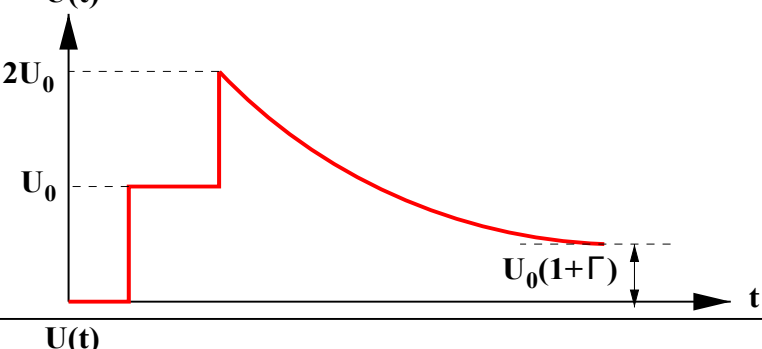

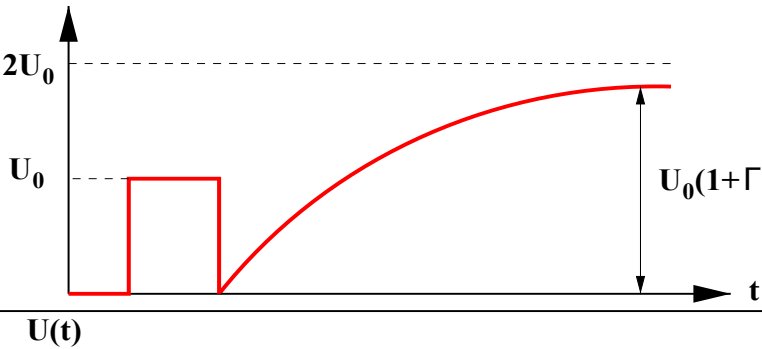
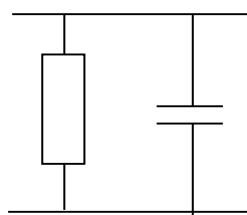
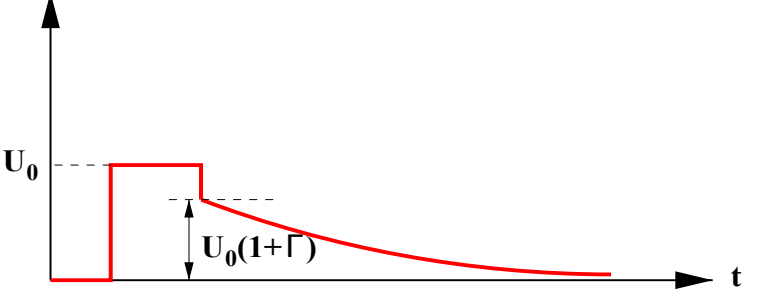
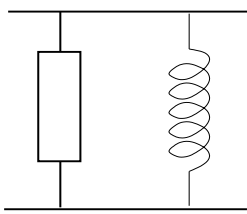


Signalspannung	Abschluß	Zeitkonst.
		$Z_0 C$
		L/Z_0
		$(Z_0 + R)C$
		$L/(Z_0 + R)$
		$(Z_0 // R)C$
		$L/(Z_0 // R)$